

علی غنی پور - 9631407



جمع کنندہ - تفریق کنندہ

$$A - B = A + \overline{B} + 1$$

$$\begin{cases} + : S=0 \\ - : S=1 \end{cases}$$

e.g. 4-bit

